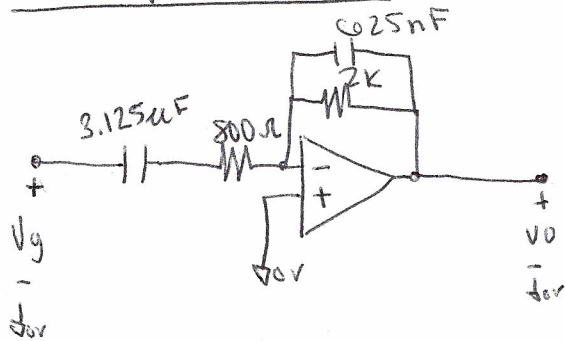


# Bandpass Filter



$$\frac{1}{SC_1} = \frac{1}{3.125 \times 10^{-6} S} = \frac{0.32 \times 10^6}{S}$$

$$\frac{1}{SC_2} = \frac{1}{0.25 \times 10^{-9} S} = \frac{1.6 \times 10^6}{S}$$

$$V_g = 5000t = \frac{5000}{S^2}$$

$$V_a = 0$$

$$Z_1 = \frac{0.32 \times 10^6}{S} + 800$$

$$Z_2 = \frac{2000 \left( \frac{1.6 \times 10^6}{S} \right)}{2000 + \frac{1.6 \times 10^6}{S}}$$

$$Z_2 = \frac{1.6 \times 10^6}{S + 800}$$

$$\left( \frac{S}{S} \right) \frac{V_a - V_g}{\frac{0.32 \times 10^6}{S} + 800} + \frac{V_a - V_o}{\frac{1.6 \times 10^6}{S + 800}} \left( \frac{S + 800}{S + 800} \right)$$

$$-V_g \left( \frac{S}{0.32 \times 10^6 + 800S} \right) = V_o \left( \frac{(S + 800)}{1.6 \times 10^6} \right)$$

$$-V_g \left( \frac{S}{800(S + 400)} \right) = V_o \left( \frac{(S + 800)}{1.6 \times 10^6} \right)$$

$$-V_g \left( \frac{1.6 \times 10^6 S}{800(S + 400)} \right) = V_o (S + 800)$$

$$-V_g \left( \frac{1.6 \times 10^6 S}{800(S + 400)(S + 800)} \right) = V_o$$

$$V_o(S) = \frac{5000}{S^2} \left( \frac{1.6 \times 10^6 S}{800(S + 400)(S + 800)} \right)$$

$$V_o(S) = \frac{-10 \times 10^{-6}}{S(S + 400)(S + 800)}$$

$$\frac{A}{S} + \frac{B}{S + 400} + \frac{C}{S + 800}$$

$$A = \frac{-10 \times 10^{-6}}{(400)(800)}$$

$$A = -31.25$$

$$B = \frac{-10 \times 10^{-6}}{-400(800 - 400)}$$

$$B = 62.5$$

$$C = \frac{-10 \times 10^{-6}}{-800(400 - 800)}$$

$$C = -31.25$$

$$V_o(t) = (-31.25 + 62.5e^{-400t} - 31.25e^{-800t})u(t) \text{ [V]}$$